वीच् व तृचि वावीवच् पृग् वां

شماره آزمایش	تاریخ آزمایش	نام و نام خانوادگی
آزمایش شماره 10	چهارشنبه 20 فروردین	مینا زواری

عنوان:

طراحی و پیادهسازی مدار خواندن دمای محیط با سنسور LM35 و نمایش آن بر روی سریال با استفاده از آردوینو

هدف آزمایش:

هدف اصلی این آزمایش، طراحی و پیادهسازی یک مدار ساده با استفاده از سنسور دمای LM35 و برد آردوینو UNO است که قادر به خواندن دمای محیط بوده و این مقدار را از طریق ارتباط سریال به کامپیوتر ارسال کند.

تئوری آزمایش:

- برد آردوینو: UNO این برد یک میکروکنترلر است که میتواند ورودی ها را از طریق پین های خود دریافت کرده و خروجی ها را کنترل کند. در این آزمایش، از پین های دیجیتال آردوینو برای کنترل لامپ های LED استفاده می شود
- سنسور LM35: یک سنسور دمای خطی دقیق است که ولتاژی متناسب با دمای محیط تولید میکند. خروجی این سنسور به ازای هر درجه سانتیگراد، 10 میلیولت (mV) افزایش مییابد. این سنسور دارای سه پایه است) VCC: تغذیه(، Output (خروجی آنالوگ) و) GND زمین .(
- (AnalogRead : یک تابع در محیط آردوینو است که مقدار ولتاژ اعمال شده به یک پین آنالوگ را خوانده و آن را به یک عدد صحیح بین 0 تا 1023 تبدیل میکند. این عدد متناسب با ولتاژ ورودی بین 0 تا 5 ولت است .
- تبدیل ولتاژ به دما :برای تبدیل مقدار دیجیتال خوانده شده از پین آنالوگ به دما بر حسب درجه سانتیگراد، باید ابتدا مقدار دیجیتال را به ولتاژ تبدیل کرده و سپس با استفاده از ضریب حساسیت سنسور (۱۵ mV/°C) LM35 را محاسبه کنیم.
- ارتباط سریال: یک روش ارتباطی برای انتقال داده به صورت متوالی بیت به بیت است. در آردوینو، از کتابخانه Serial برای ارسال و دریافت داده ها از طریق پورت USB استفاده می شود. از Arduino IDE برای مشاهده داده های ارسالی استفاده می شود.


شرح مدار و قطعات مورد استفاده:

- برد آردوینو UNO
- 1 عدد سنسور دمای LM35
 - سیمهای مخابراتی
 - برد بورد

روش انجام آزمایش:

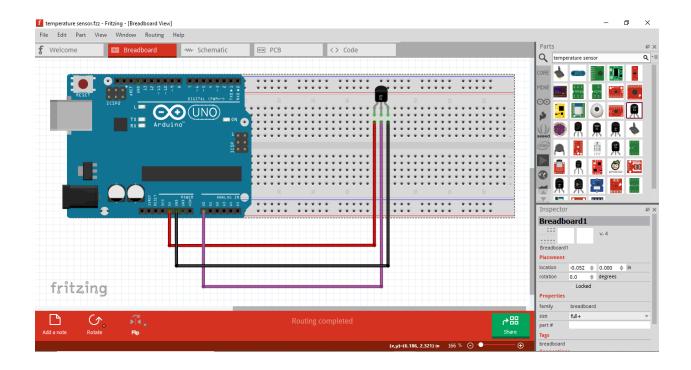1. اتصالات سخت افزارى:

- سنسور LM35 را روی برد بورد قرار میدهیم .
- پایه VCC سنسور LM35 (معمولاً پایه سمت چپ در نمای روبرو) را با استفاده از سیم
 مخابراتی به پین 5V برد آردوینو متصل میکنیم (سیم قرمز).
- پایه Output سنسور 1M35 (پایه وسط) را با استفاده از سیم مخابراتی به پین آنالوگ AO برد آردوینو متصل میکنیم (سیم بنفش).
 - پایه GND سنسور LM35 (معمولاً پایه سمت راست) را با استفاده از سیم مخابراتی به پین
 زمین (GND) برد آردوینو متصل میکنیم (سیم مشکی).



2. برنامه نویسی آردوینو:

```
    برنامه آردوینو IDE را باز کنید.
```

```
o کدهای زیر را در آن وارد کنید:
```

```
const int lm35Pin = A0;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   int sensorValue = analogRead(lm35Pin);
   float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
   float temperatureC = voltage * 100;
   Serial.print("Temperature: ");
   Serial.print(temperatureC);
   Serial.println(" *C");
   delay(1000);
}
```

نتیجه گیری:

نتیجه گیری کلی آزمایش: در این آزمایش، یک مدار برای خواندن دمای محیط با استفاده از سنسور دمای LM35 و برد آردوینو UNO با موفقیت طراحی و پیاده سازی شد. مقدار دمای اندازه گیری شده به طور دوره ای از طریق ارتباط سریال به کامپیوتر ارسال و بر روی Serial Monitor نمایش داده شد. این آزمایش نشان می دهد که چگونه می توان از سنسور های دما مانند LM35 برای جمع آوری داده های مربوط به دما و از ارتباط سریال برای انتقال این داده ها به منظور پردازش یا نمایش استفاده کرد. سادگی استفاده و خروجی خطی سنسور LM35 آن را به یک انتخاب مناسب برای اندازه گیری دما در بسیاری از کاربردها تبدیل کرده است.